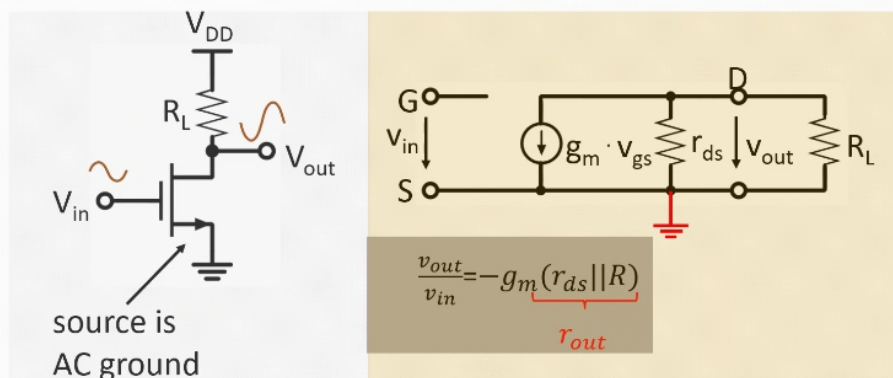



## Basic Analog Blocks and Amplifiers

### Common Source Amplifier




Generally we can write for an amplifier:  $A = -g_m r_{out}$

## Better Common Source Amplifier

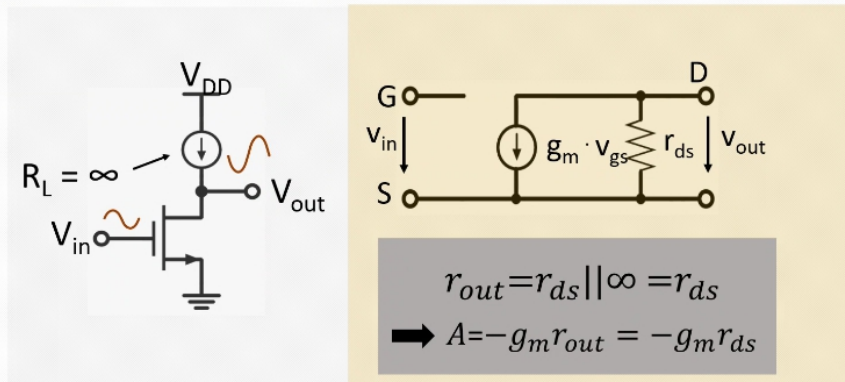

How to implement the current source load?


## Better Common Source Amplifier

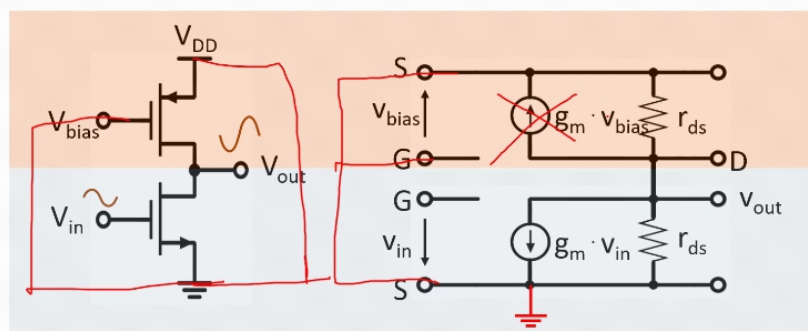


The PMOS load implements a current source with  $r_{out} = r_{ds}$

上半部分相当于提供一个大的  $R_{ds}$

## Better Common Source Amplifier

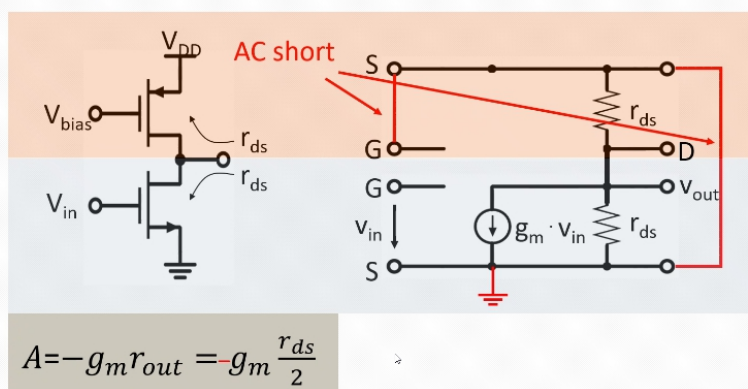

## Cascode Load

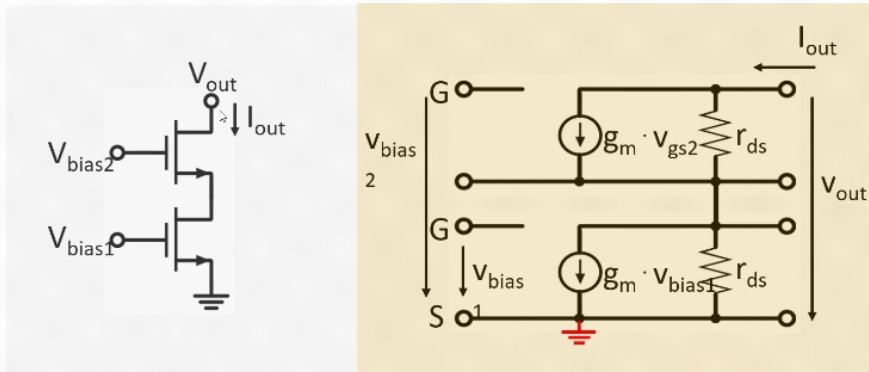

## Cascode Load

注意门电压

$v_{gs2} = -i_{out} r_{ds}$

$-g_m V_{gs}$

$\Rightarrow v_{out} = (i_{out} + g_m i_{out} r_{ds}) \cdot r_{ds} + i_{out} r_{ds}$   
 $\Rightarrow r_{out} = \frac{v_{out}}{i_{out}} = (1 + g_m r_{ds}) \cdot r_{ds} + r_{ds} \approx g_m r_{ds}^2$

$r_{ds}^2 \gg 2r_{ds}$